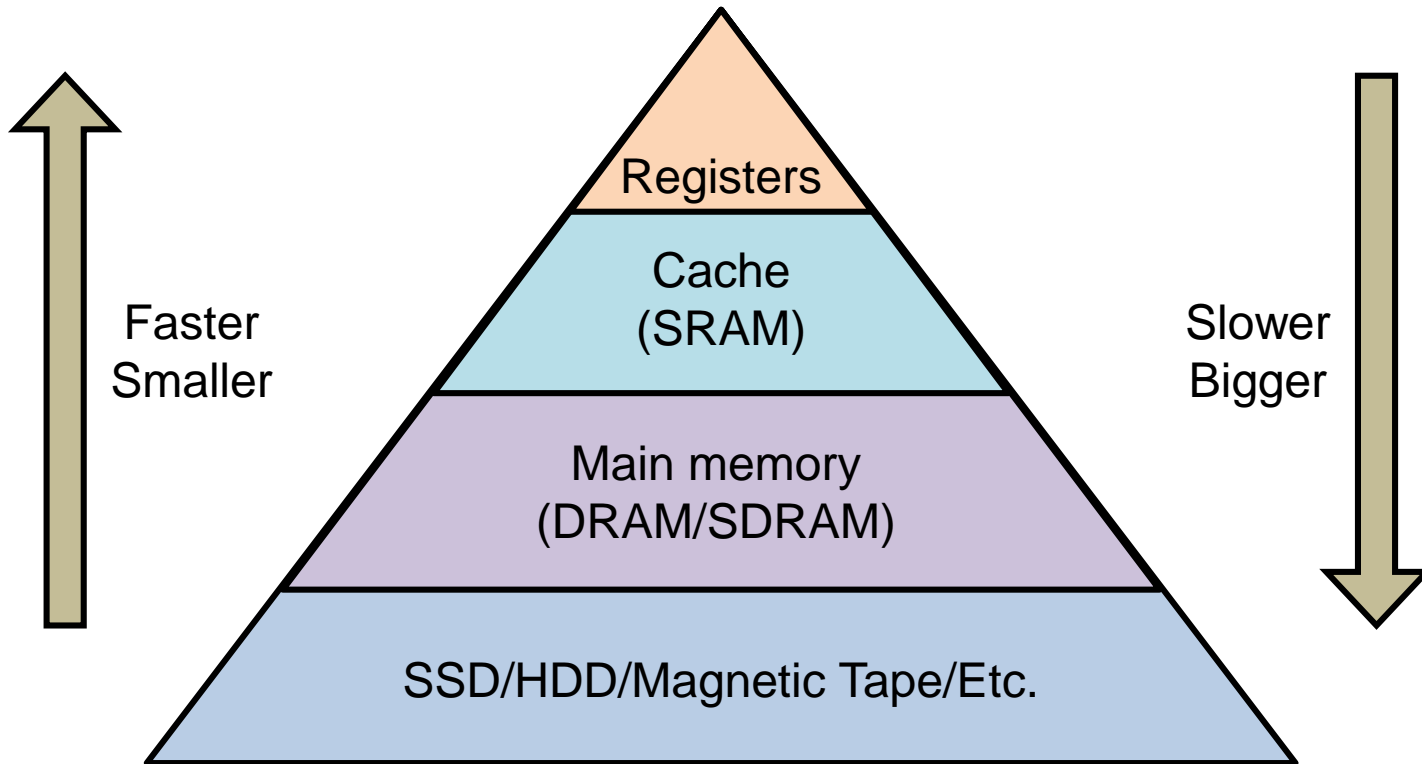


**Lecture 09~10**


**RAM**

# 메모리 계층



 
# 기본 메모리 소자


- Positive-edge-triggered D FF
- Negative-edge-triggered D FF
- 비동기식 reset D FF



clk	$q^{next}$
0	q
1	q
↑(rising edge)	d

 

clk	$q^{next}$
0	q
1	q
↓(falling edge)	d

 

reset	clk	$q^{next}$
0	-	0
1	0	q
1	1	q
1	↑(rising edge)	d



# 기본 메모리 소자

## ▪ Verilog 코드

### D FF


```
module d_ff (  
    input    clk,  
    input    d,  
    output reg q  
);  
  
always @(posedge clk) begin  
    q <= d;  
end  
  
endmodule
```

### 비동기식 reset D FF

```
module d_ff_rstb (  
    input    clk,  
    input    rstb,  
    input    d,  
    output reg q  
);  
  
always @(posedge clk or negedge rstb) begin  
    if (~rstb) q <= 0;  
    else      q <= d;  
end  
  
endmodule
```

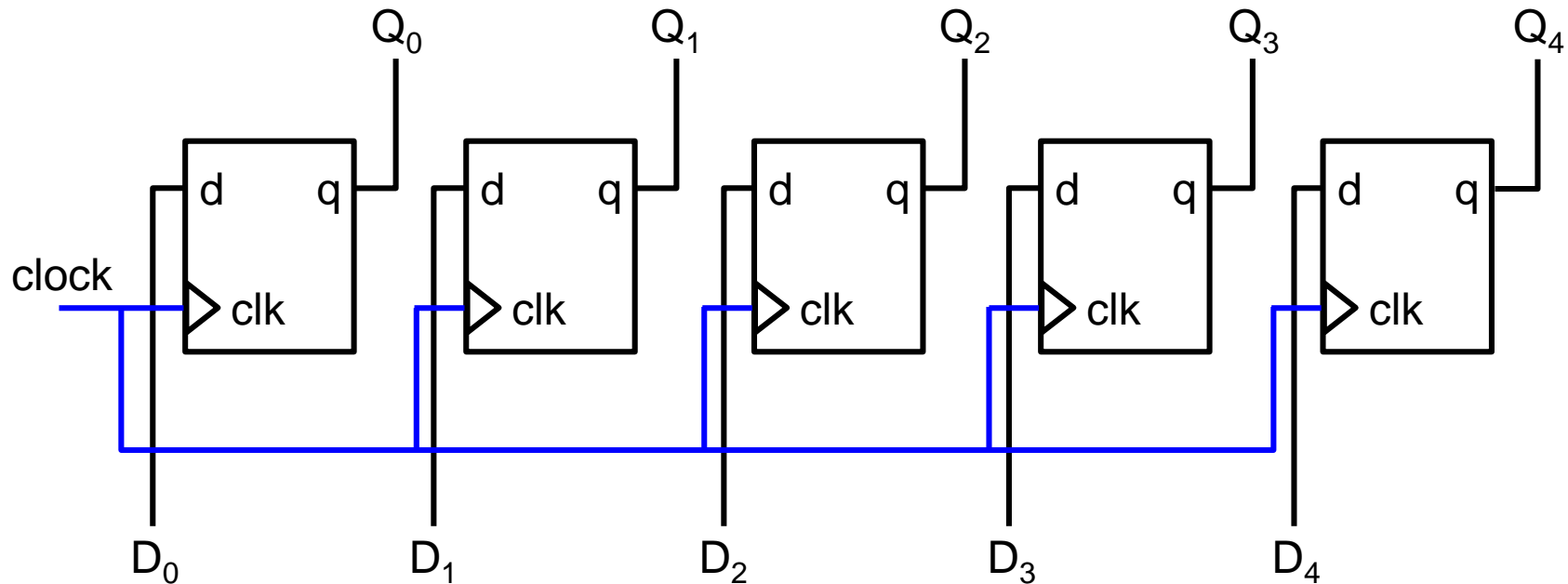
# 레지스터

- D FF 하나  $\leftrightarrow$  1비트 register
- D FF N개  $\leftrightarrow$  N비트 register


 
# 레지스터

- D FF 하나  $\leftrightarrow$  1비트 register
- D FF N개  $\leftrightarrow$  N비트 register



# 레지스터



## Verilog 코드

### D FF로 구성된 레지스터

```
module reg
#(
    parameter N = 8
) (
    input          clk,
    input [N-1:0] d,
    output reg [N-1:0] q
);

always @(posedge clk) begin
    q <= d;
end

endmodule
```

### 비동기식 reset D FF로 구성된 레지스터


```
module reg_rstb
#(
    parameter N = 8
) (
    input          clk,
    input          rstb,
    input [N-1:0] d,
    output reg [N-1:0] q
);

always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) q <= 0;
    else      q <= d;
end

endmodule
```

# 레지스터 파일

- 일시 저장을 위한 빠른 메모리
- 용량이 크지 않음

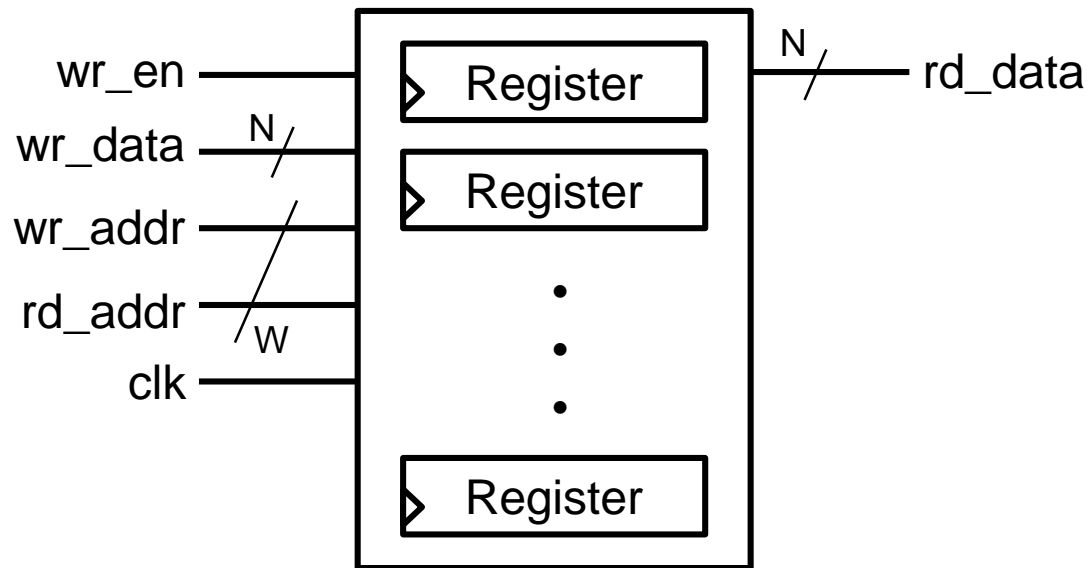



# 레지스터 파일

## ▪ Verilog 코드

```
module register_file
#(
    parameter N = 8,
              W = 2
) (
    input      clk,
    input      wr_en,
    input  [W-1:0] wr_addr, rd_addr,
    input  [N-1:0] wr_data,
    output [N-1:0] rd_data
);

    // signal declaration
    reg [N-1:0] array_reg[2**W-1:0];


    // write operation
    always @(posedge clk) begin
        if (wr_en)
            array_reg[wr_addr] <= wr_data;
    end

    // read operation
    assign rd_data = array_reg[rd_addr];

endmodule
```

# 레지스터 파일

## 레지스터 파일 기반 FIFO 구현

 

# 레지스터 파일

## ■ 레지스터 파일 기반 FIFO 구현

```
module fifo #(
    parameter N = 8, // number of bits
              W = 4  // number of addr bits
) (
    input      clk, rstb,
    input      rd, wr,
    input  [N-1:0] w_data,
    output     empty, full,
    output  [N-1:0] r_data
);

// signal declaration
reg [N-1:0] register_file[2**W-1:0];
reg [W-1:0] w_ptr_reg, w_ptr_next, w_ptr_succ;
reg [W-1:0] r_ptr_reg, r_ptr_next, r_ptr_succ;
reg         full_reg, empty_reg, full_next, empty_next;
wire        wr_en;
```

```
// register file operation
always @(posedge clk) begin
    if (wr_en)
        register_file[w_ptr_reg] <= w_data;
    end
assign r_data = register_file[r_ptr_reg];
assign wr_en = wr & ~full_reg; // registers

always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) begin
        w_ptr_reg <= 0;
        r_ptr_reg <= 0;
        full_reg <= 0;
        empty_reg <= 1;
    end
    else begin
        w_ptr_reg <= w_ptr_next;
        r_ptr_reg <= r_ptr_next;
        full_reg <= full_next;
        empty_reg <= empty_next;
    end
end
```

# 레지스터 파일

## ■ 레지스터 파일 기반 FIFO 구현

```
// next-state logic
always @* begin
    w_ptr_succ = w_ptr_reg+1;
    r_ptr_succ = r_ptr_reg+1;
    // default values
    w_ptr_next = w_ptr_reg;
    r_ptr_next = r_ptr_reg;
    full_next = full_reg;
    empty_next = empty_reg;

    case ({wr, rd})
        // 2'b00: no operation
        2'b01: // read
            if (~empty_reg) begin
                r_ptr_next = r_ptr_succ;
                full_next = 0;
                if (r_ptr_next==w_ptr_reg)
                    empty_next = 1;
            end
    end
```

```
        2'b10: // write
            if (~full_reg) begin
                w_ptr_next = w_ptr_succ;
                empty_next = 0;
                if (w_ptr_next==r_ptr_reg)
                    full_next = 1;
            end

        2'b11: // write and read
            begin
                w_ptr_next = w_ptr_succ;
                r_ptr_next = r_ptr_succ;
            end
        endcase
    end

    assign full = full_reg;
    assign empty = empty_reg;
endmodule
```


# RAM(Random Access Memory)

- 대용량 저장을 위한 메모리 장치
- RAM 소자는 D FF보다 훨씬 간단함
- RAM은 크게 **DRAM(dynamic RAM)**와 **SRAM(static RAM)**로 나누며, SRAM이 널리 쓰인 RAM임
- RAM은 칩 속에 포함되면 **내장 메모리(on-chip memory)**, 칩 밖에 있으면 **외장 메모리(external memory)**라고 함
- 메모리 접근의 복잡도 : 레지스터 파일 < on-chip RAM < external RAM
- External RAM을 접근하기 위해 **메모리 컨트롤러**를 사용해야 함

# RAM (Random Access Memory)

- 실제 external RAM 장치
  - IS61LV25616AL, 제작사 ISSI(Integrated Silicon Solution Inc.)
  - 256k-by-16 SRAM, 용량 512kB
  - Datasheet : <https://www.issi.com/ww/pdf/61lv25616al.pdf>

$\overline{CE}$ (Chip Enable)	칩 접근 허용 (0 : <b>O</b> , 1 : <b>X</b> )
$\overline{OE}$ (Output Enable)	데이터 출력 허용 (0 : <b>O</b> , 1 : <b>X</b> )
$\overline{WE}$ (Write Enable)	데이터 쓰기 허용 (0 : <b>O</b> , 1 : <b>X</b> )
$\overline{UB}$ (Upper Byte Enable)	출력의 상위 byte 허용 (0 : <b>O</b> , 1 : <b>X</b> )
$\overline{LB}$ (Lower Byte Enable)	출력의 하위 byte 허용 (0 : <b>O</b> , 1 : <b>X</b> )

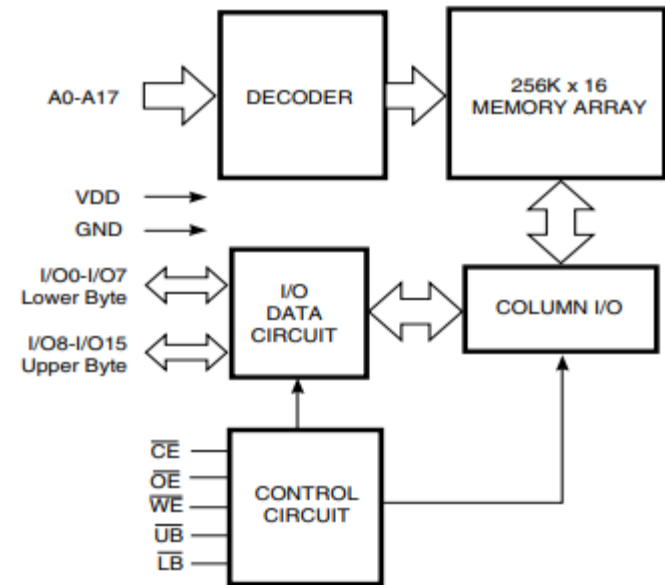

# RAM (Random Access Memory)

- 실제 external RAM 장치
  - IS61LV25616AL, 제작사 ISSI(Integrated Silicon Solution Inc.)
  - 256k-by-16 SRAM, 용량 512kB
  - Datasheet : <https://www.issi.com/ww/pdf/61lv25616al.pdf>

## TRUTH TABLE

Mode	$\overline{WE}$	$\overline{CE}$	$\overline{OE}$	$\overline{LB}$	$\overline{UB}$	I/O PIN		$V_{DD}$ Current
						I/O0-I/O7	I/O8-I/O15	
Not Selected	X	H	X	X	X	High-Z	High-Z	$I_{SB1}$ , $I_{SB2}$
Output Disabled	H	L	H	X	X	High-Z	High-Z	$I_{CC}$
	X	L	X	H	H	High-Z	High-Z	
Read	H	L	L	L	H	DOUT	High-Z	$I_{CC}$
	H	L	L	H	L	High-Z	DOUT	
	H	L	L	L	L	DOUT	DOUT	
Write	L	L	X	L	H	DIN	High-Z	$I_{CC}$
	L	L	X	H	L	High-Z	DIN	
	L	L	X	L	L	DIN	DIN	

# RAM (Random Access Memory)

- 실제 external RAM 장치
  - 읽기 관련 타이밍

**READ CYCLE SWITCHING CHARACTERISTICS<sup>(1)</sup>** (Over Operating Range)


Symbol	Parameter	-10		-12		Unit
		Min.	Max.	Min.	Max.	
t <sub>RC</sub>	Read Cycle Time	10	—	12	—	ns
t <sub>AA</sub>	Address Access Time	—	10	—	12	ns
t <sub>OHA</sub>	Output Hold Time	2	—	2	—	ns
t <sub>ACE</sub>	$\overline{CE}$ Access Time	—	10	—	12	ns
t <sub>DOE</sub>	$\overline{OE}$ Access Time	—	4	—	5	ns
t <sub>HZOE<sup>(2)</sup></sub>	$\overline{OE}$ to High-Z Output	—	4	—	5	ns
t <sub>LZOE<sup>(2)</sup></sub>	$\overline{OE}$ to Low-Z Output	0	—	0	—	ns
t <sub>HZCE<sup>(2)</sup></sub>	$\overline{CE}$ to High-Z Output	0	4	0	6	ns
t <sub>LZCE<sup>(2)</sup></sub>	$\overline{CE}$ to Low-Z Output	3	—	3	—	ns
t <sub>BA</sub>	$\overline{LB}$ , $\overline{UB}$ Access Time	—	4	—	5	ns
t <sub>HZB<sup>(2)</sup></sub>	$\overline{LB}$ , $\overline{UB}$ to High-Z Output	0	3	0	4	ns
t <sub>LZB<sup>(2)</sup></sub>	$\overline{LB}$ , $\overline{UB}$ to Low-Z Output	0	—	0	—	ns
t <sub>PU</sub>	Power Up Time	0	—	0	—	ns
t <sub>PD</sub>	Power Down Time	—	10	—	12	ns


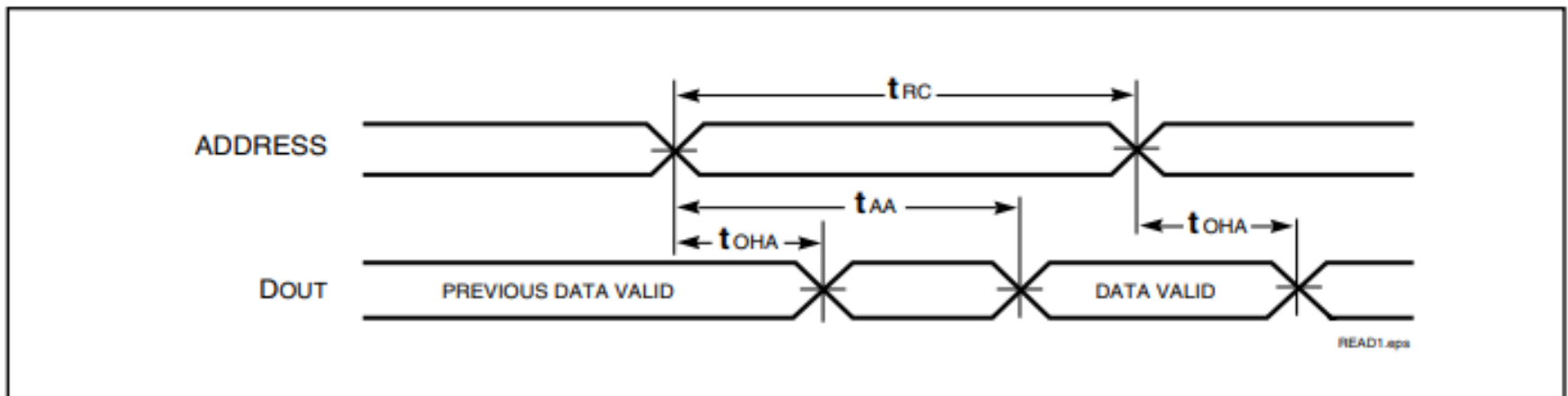
# RAM (Random Access Memory)

- 실제 external RAM 장치
  - 읽기 관련 타이밍


**READ CYCLE NO. 1<sup>(1,2)</sup>** (Address Controlled) ( $\overline{CE} = \overline{OE} = V_{IL}$ ,  $\overline{UB}$  or  $\overline{LB} = V_{IL}$ )



# RAM (Random Access Memory)

- 실제 external RAM 장치
  - 읽기 관련 타이밍

READ CYCLE NO. 2<sup>(1,3)</sup>

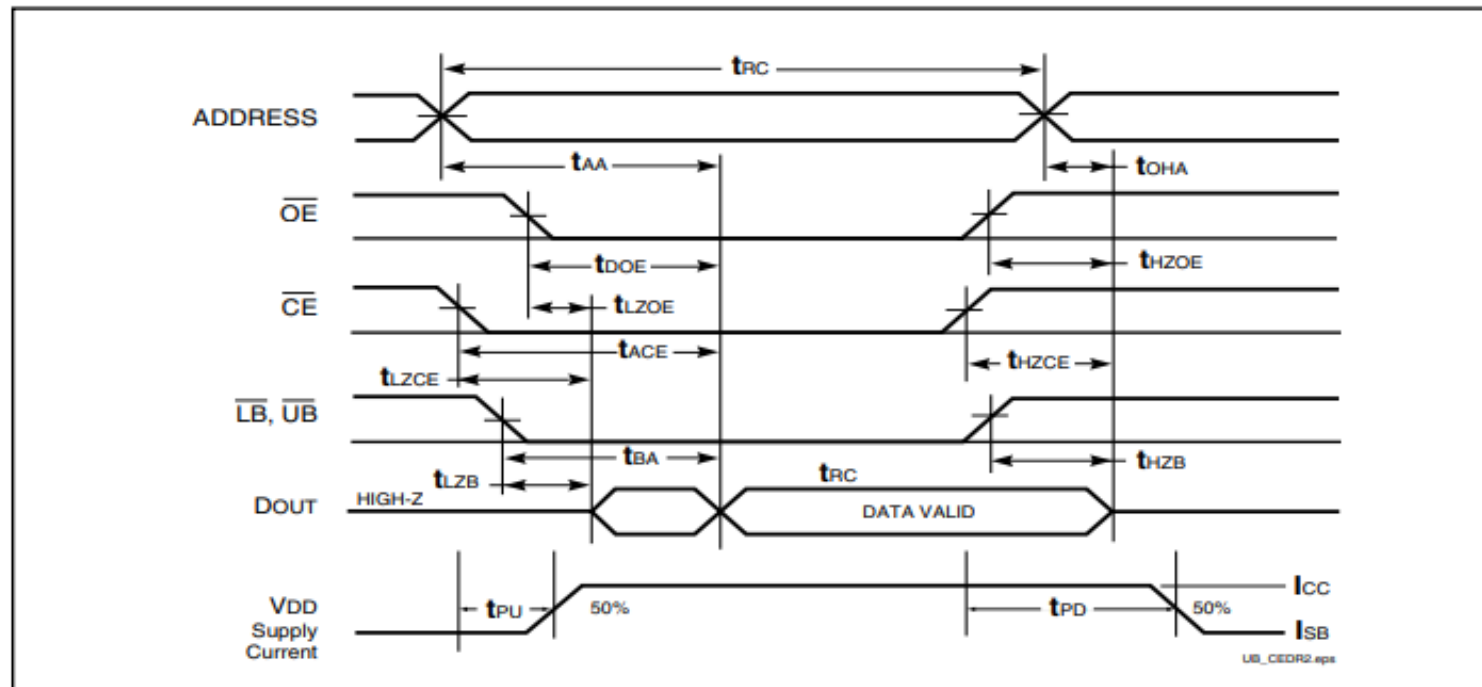

# RAM (Random Access Memory)

- 실제 external RAM 장치
  - 쓰기 관련 타이밍


**WRITE CYCLE SWITCHING CHARACTERISTICS<sup>(1,3)</sup>** (Over Operating Range)

Symbol	Parameter	-10		-12		Unit
		Min.	Max.	Min.	Max.	
t <sub>WC</sub>	Write Cycle Time	10	—	12	—	ns
t <sub>SCE</sub>	$\overline{CE}$ to Write End	8	—	8	—	ns
t <sub>AW</sub>	Address Setup Time to Write End	8	—	8	—	ns
t <sub>HA</sub>	Address Hold from Write End	0	—	0	—	ns
t <sub>SA</sub>	Address Setup Time	0	—	0	—	ns
t <sub>PWB</sub>	$\overline{LB}$ , $\overline{UB}$ Valid to End of Write	8	—	8	—	ns
t <sub>PWE1</sub>	$\overline{WE}$ Pulse Width	8	—	8	—	ns
t <sub>PWE2</sub>	$\overline{WE}$ Pulse Width ( $\overline{OE} = \text{LOW}$ )	10	—	12	—	ns
t <sub>SD</sub>	Data Setup to Write End	6	—	6	—	ns
t <sub>HD</sub>	Data Hold from Write End	0	—	0	—	ns
t <sub>HZWE<sup>(2)</sup></sub>	$\overline{WE}$ LOW to High-Z Output	—	5	—	6	ns
t <sub>LZWE<sup>(2)</sup></sub>	$\overline{WE}$ HIGH to Low-Z Output	2	—	2	—	ns
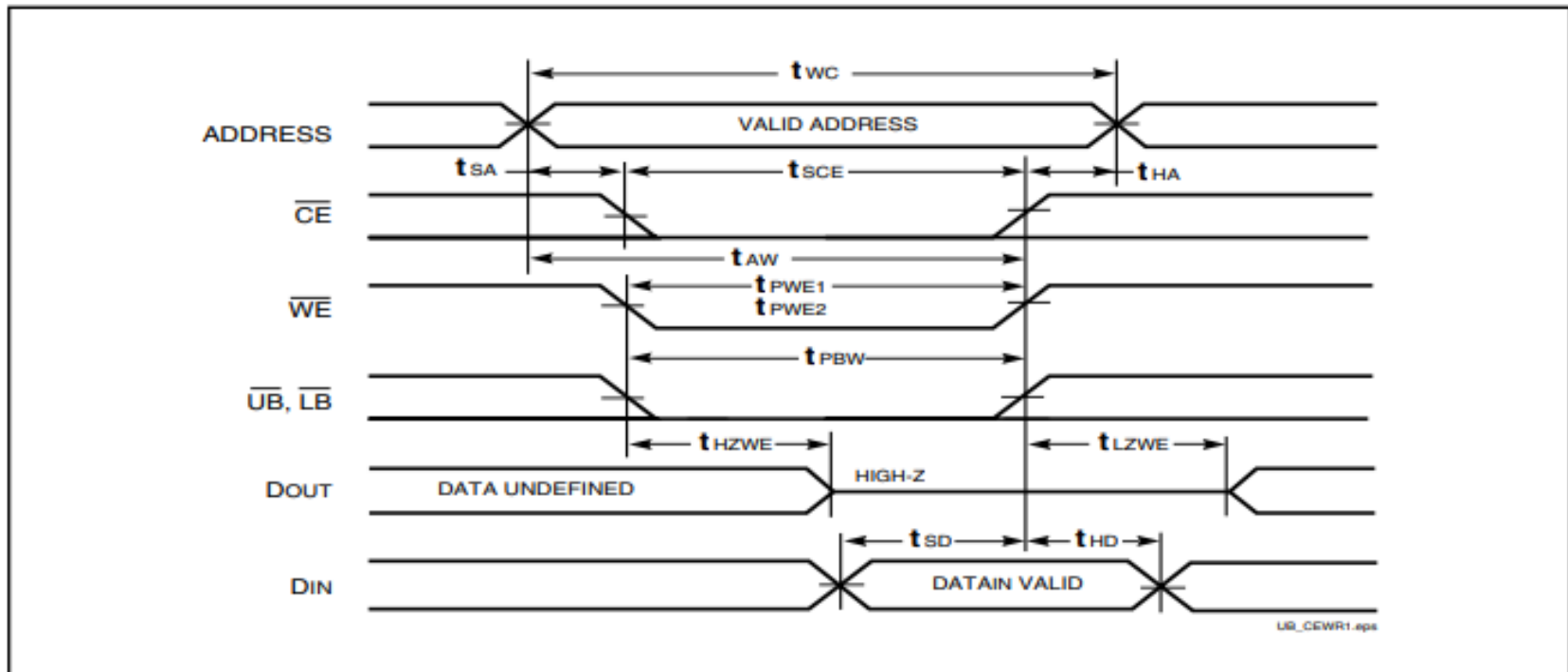
# RAM (Random Access Memory)

- 실제 external RAM 장치
  - 쓰기 관련 타이밍


**WRITE CYCLE NO. 1** ( $\overline{CE}$  Controlled,  $\overline{OE}$  is HIGH or LOW) <sup>(1)</sup>


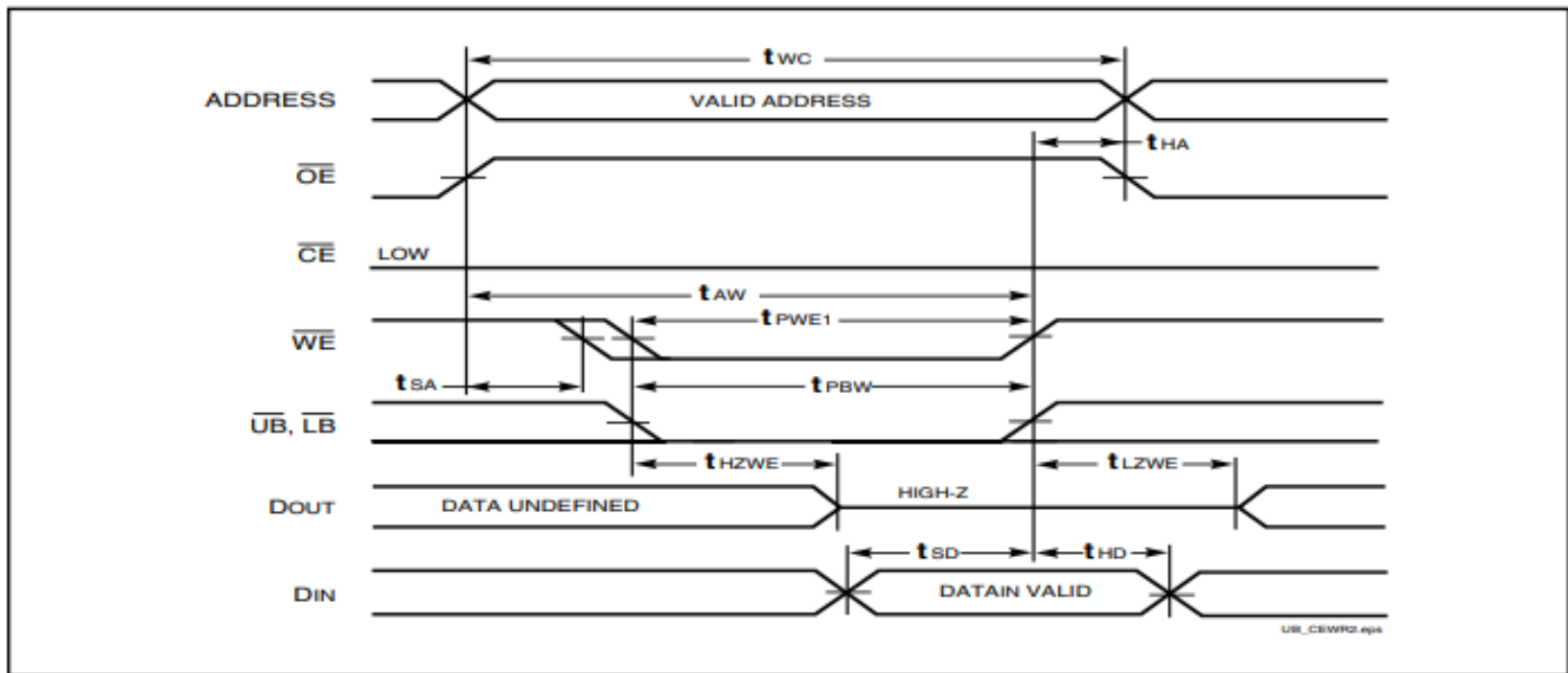
# RAM (Random Access Memory)

- 실제 external RAM 장치
  - 쓰기 관련 타이밍


**WRITE CYCLE NO. 2** ( $\overline{WE}$  Controlled.  $\overline{OE}$  is HIGH During Write Cycle) <sup>(1,2)</sup>


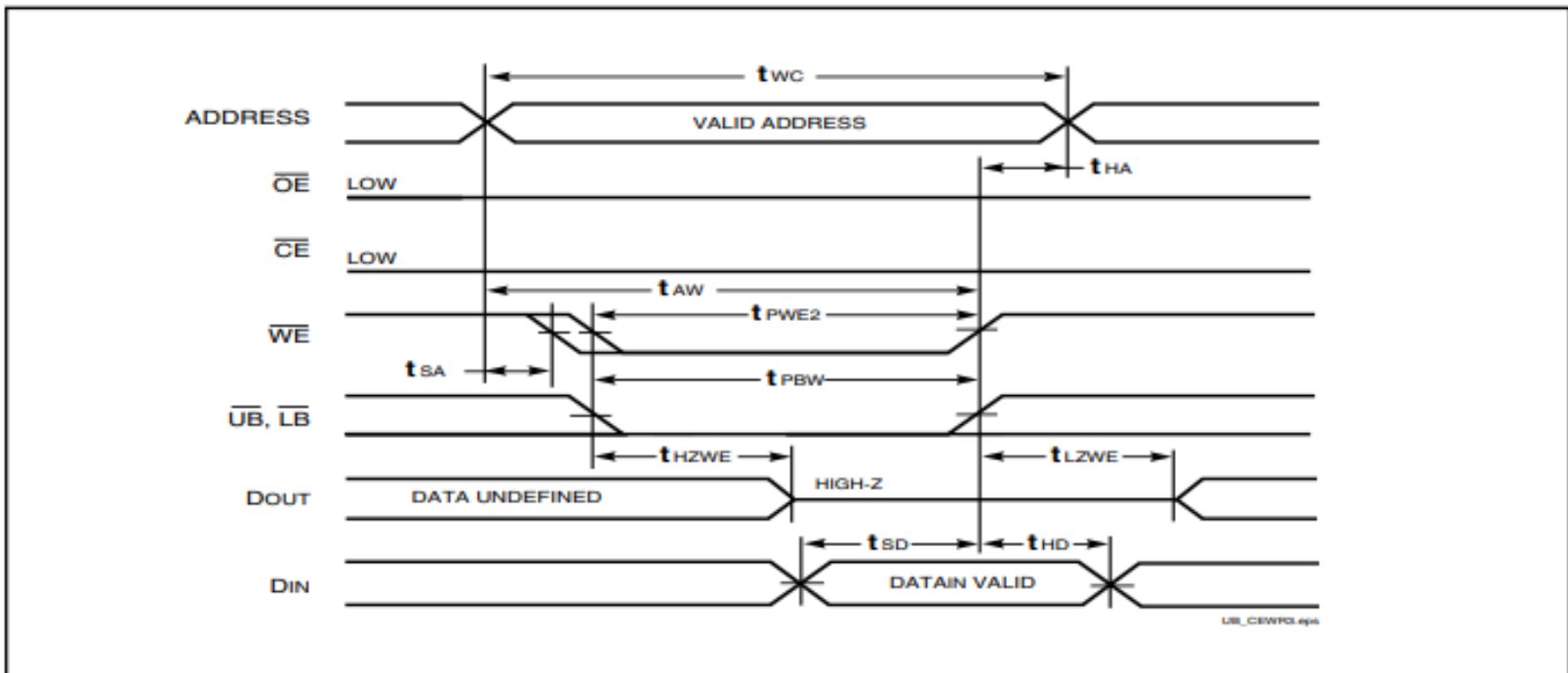
# RAM (Random Access Memory)

- 실제 external RAM 장치
  - 쓰기 관련 타이밍


**WRITE CYCLE NO. 3** ( $\overline{WE}$  Controlled.  $\overline{OE}$  is LOW During Write Cycle) <sup>(1)</sup>


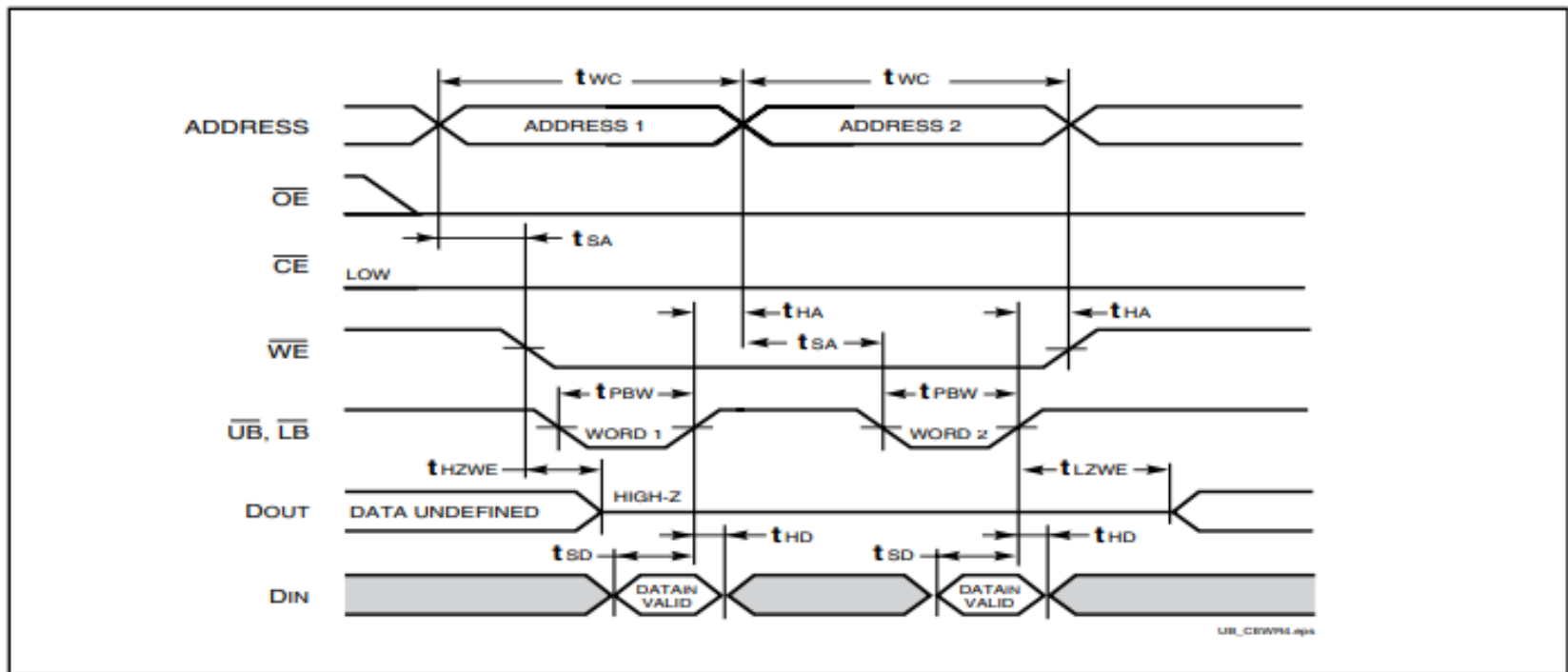
# RAM (Random Access Memory)


- 실제 external RAM 장치
  - 쓰기 관련 타이밍

**WRITE CYCLE NO. 4** ( $\overline{\text{LB}}$ ,  $\overline{\text{UB}}$  Controlled, Back-to-Back Write) <sup>(1,3)</sup>


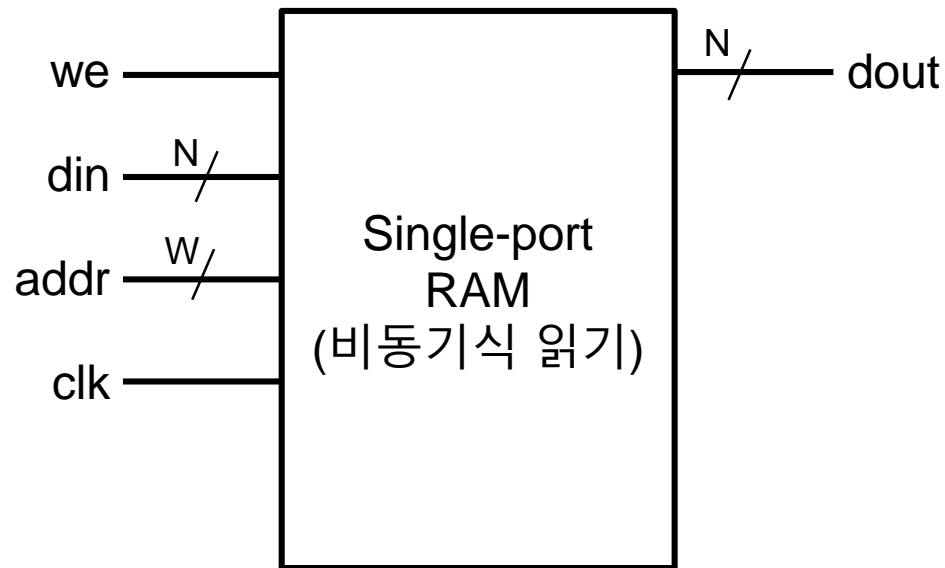
# RAM (Random Access Memory)

- On-chip RAM
  - 비동기식 읽기 single-port RAM







# RAM (Random Access Memory)

- Verilog 코드로 on-chip RAM 합성
  - 비동기 읽기 single-port RAM

```
module sp_ram_async_read
#(
    parameter N = 8,
              W = 2
) (
    input      clk,
    input      we,
    input [W-1:0] addr,
    input [N-1:0] din,
    output [N-1:0] dout
);

// signal declaration
reg [N-1:0] ram[2**W-1:0];


// write operation
always @(posedge clk) begin
    if (we)
        ram[addr] <= din;
end

// read operation
assign dout = ram[addr];

endmodule
```

# RAM (Random Access Memory)

- On-chip RAM
  - 동기식 읽기 single-port RAM

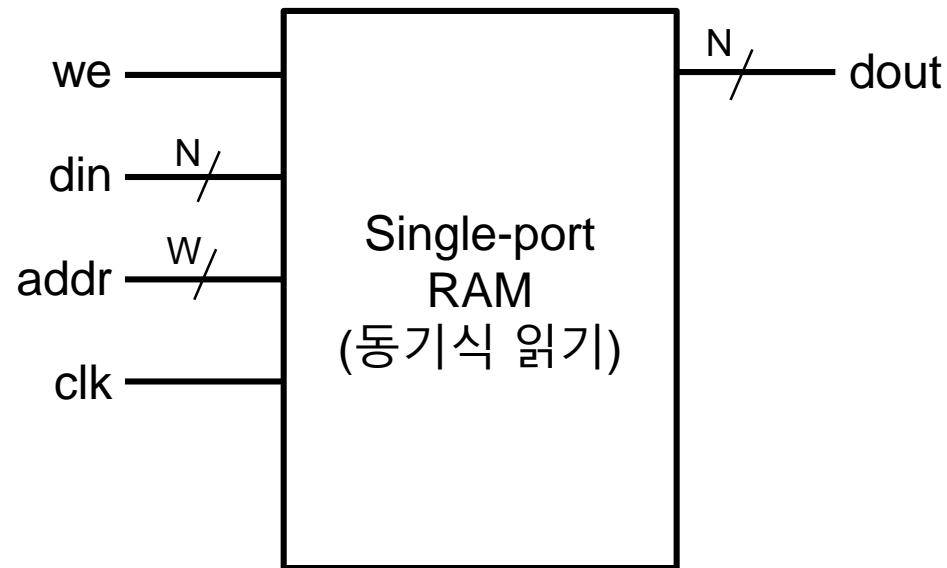



# RAM (Random Access Memory)

- Verilog 코드로 on-chip RAM 합성
  - 동기 읽기 single-port RAM

```
module sp_ram_sync_read
#(
    parameter N = 8,
              W = 2
) (
    input      clk,
    input      we,
    input [W-1:0] addr,
    input [N-1:0] din,
    output [N-1:0] dout
);

    // signal declaration
    reg [N-1:0] ram[2**W-1:0];
    reg [W-1:0] addr_reg;


    // write operation
    always @(posedge clk) begin
        if (we)
            ram[addr] <= din;
            addr_reg <= addr;
        end

    // read operation
    assign dout = ram[addr_reg];

endmodule
```

# RAM (Random Access Memory)

- On-chip RAM
  - 비동기식 읽기 dual-port RAM

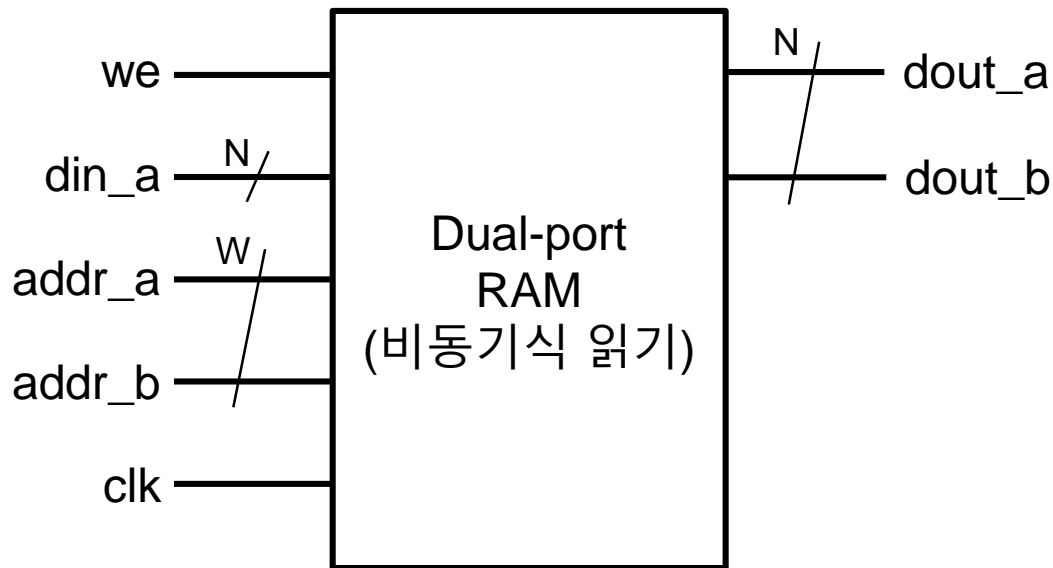



# RAM (Random Access Memory)

- Verilog 코드로 on-chip RAM 합성
  - 비동기 읽기 dual-port RAM

```
module dp_ram_async_read
#(
    parameter N = 8,
              W = 2
) (
    input      clk,
    input      we,
    input  [W-1:0] addr_a, addr_b,
    input  [N-1:0] din_a,
    output [N-1:0] dout_a, dout_b
);

// signal declaration
reg [N-1:0] ram[2**W-1:0];


// write operation
always @(posedge clk) begin
    if (we)
        ram[addr_a] <= din_a;
end

// read operation
assign dout_a = ram[addr_a];
assign dout_b = ram[addr_b];

endmodule
```

# RAM (Random Access Memory)

- On-chip RAM
  - 동기식 읽기 dual-port RAM

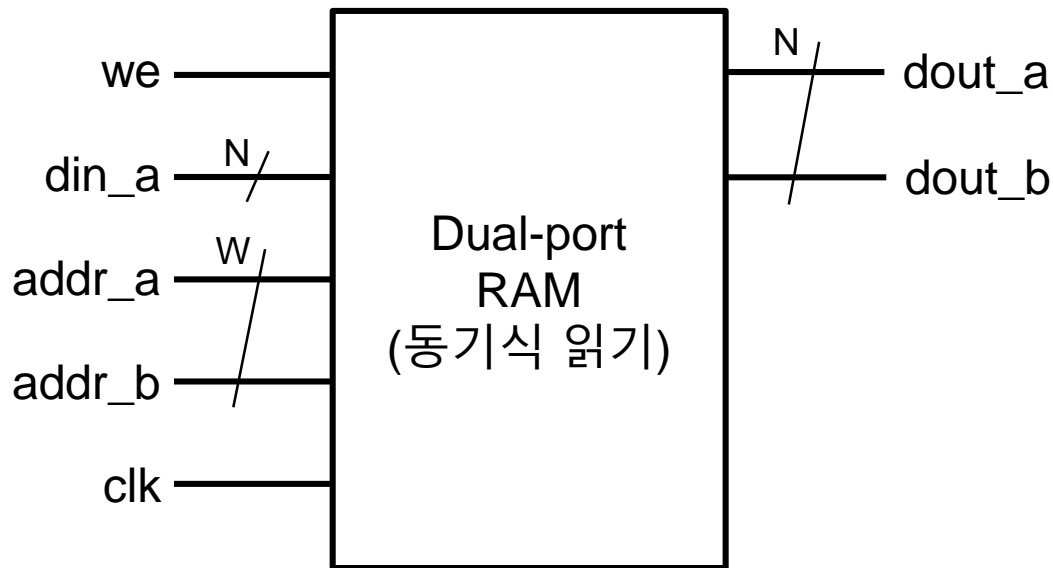

# RAM (Random Access Memory)

- Verilog 코드로 on-chip RAM 합성
  - 동기 읽기 dual-port RAM

```
module dp_ram_sync_read
#(
    parameter N = 8,
              W = 2
) (
    input      clk,
    input      we,
    input  [W-1:0] addr_a, addr_b,
    input  [N-1:0] din_a,
    output [N-1:0] dout_a, dout_b
);
```

```
// signal declaration
reg [N-1:0] ram[2**W-1:0];
reg [W-1:0] addr_a_reg, addr_b_reg;


// write operation
always @(posedge clk) begin
    if (we)
        ram[addr_a] <= din_a;
        addr_a_reg <= addr_a;
        addr_b_reg <= addr_b;
    end

// read operation
assign dout_a = ram[addr_a_reg];
assign dout_b = ram[addr_b_reg];

endmodule
```

# RAM (Random Access Memory)

- RAM 기반 stack 구현

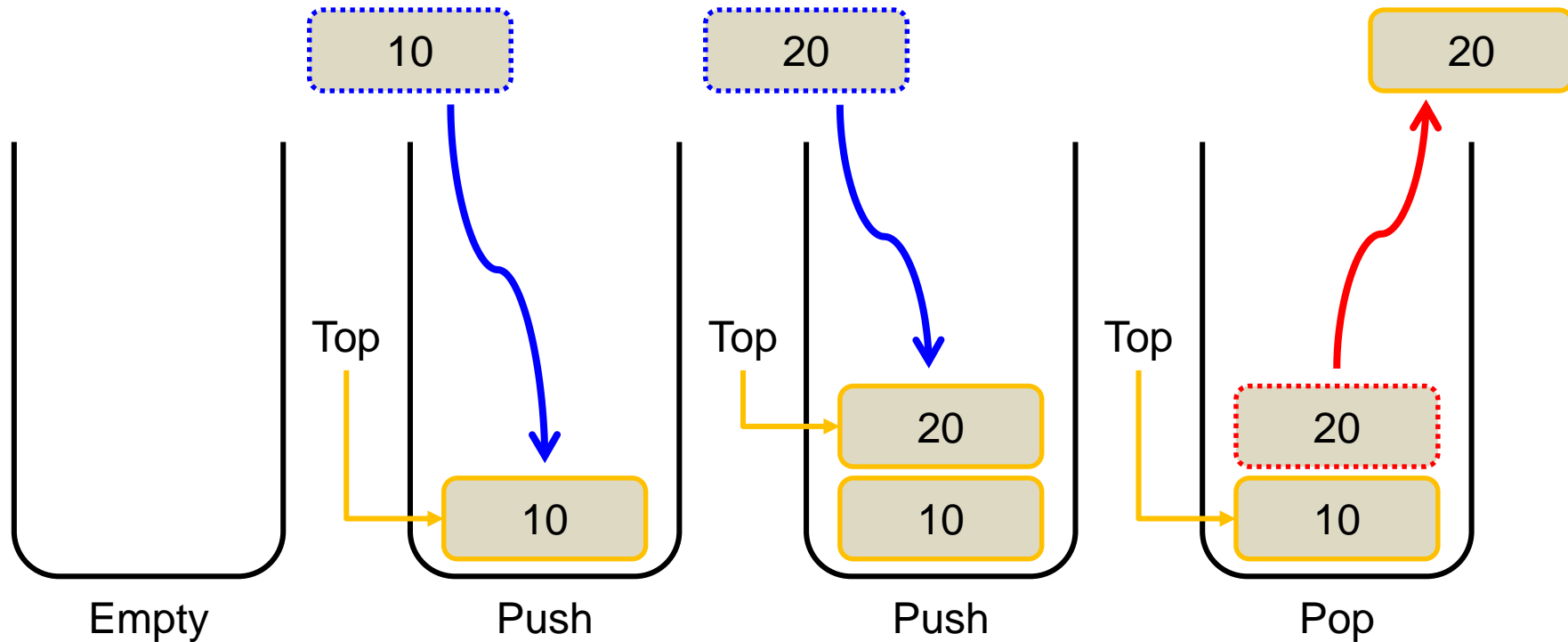




# RAM (Random Access Memory)

- RAM 기반 stack 구현
  - Stack 용량 :  $S$
  - Top =  $-1$  → stack empty
  - Top =  $S - 1$  → stack full

Push	Pop	RAM 동작
0	0	No op.
0	1	읽기
1	0	쓰기
1	1	No op.

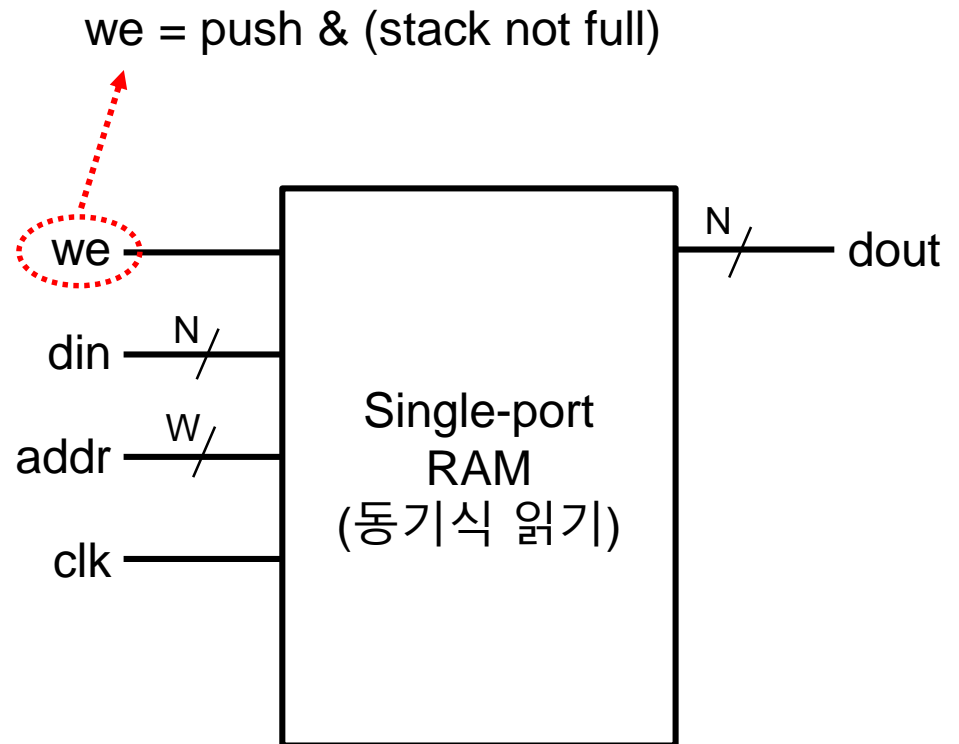

# RAM (Random Access Memory)

## RAM 기반 stack 구현

```

module stack
#(
    parameter N = 8, // number of bits
               S = 10, // stack size
               W = $clog2(S+1)
) (
    input      clk, rstb,
    input      push, pop,
    input  [N-1:0] w_data,
    output     empty, full,
    output  [N-1:0] r_data
);

// signal declaration
reg  [W-1:0] top_reg, top_next,
        top_dec, top_inc;
reg         full_reg, empty_reg,
        full_next, empty_next;
wire        ram_we;
wire  [W-1:0] ram_addr;
wire  [N-1:0] ram_din, ram_dout;

// RAM
sp_ram_sync_read
#(
    .N      (N      ),
    .W      (W      )
) mem (
    .clk (clk      ),
    .we  (ram_we  ),
    .addr(ram_addr),
    .din (ram_din ),
    .dout(ram_dout)
);

assign ram_we = push & ~full_reg;
assign ram_addr = push ? top_inc
                    : top_reg;
assign ram_din = w_data;
assign r_data = (push & pop) ? w_data
                  : ram_dout;

```



# RAM (Random Access Memory)

## RAM 기반 stack 구현

```
// registers
always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) begin
        top_reg <= 2**W-1;
        full_reg <= 0;
        empty_reg <= 1;
    end
    else begin
        top_reg <= top_next;
        full_reg <= full_next;
        empty_reg <= empty_next;
    end
end
```

```
// next-state logic
always @* begin
    top_dec = top_reg-1;
    top_inc = top_reg+1;
    // default values
    top_next = top_reg;
    full_next = full_reg;
    empty_next = empty_reg;
```


```
case ({push, pop})
    // 2'b00: no operation
    2'b01: // pop (read)
        if (~empty_reg) begin
            top_next = top_dec;
            full_next = 0;
            if (top_dec==2**W-1) empty_next = 1;
        end
    2'b10: // push (write)
        if (~full_reg) begin
            top_next = top_inc;
            empty_next = 0;
            if (top_inc==S-1) full_next = 1;
        end
    // 2'b11: // push and pop (do nothing)
endcase
end

assign full = full_reg;
assign empty = empty_reg;

endmodule
```

# RAM (Random Access Memory)

## RAM 기반 FIFO 구현

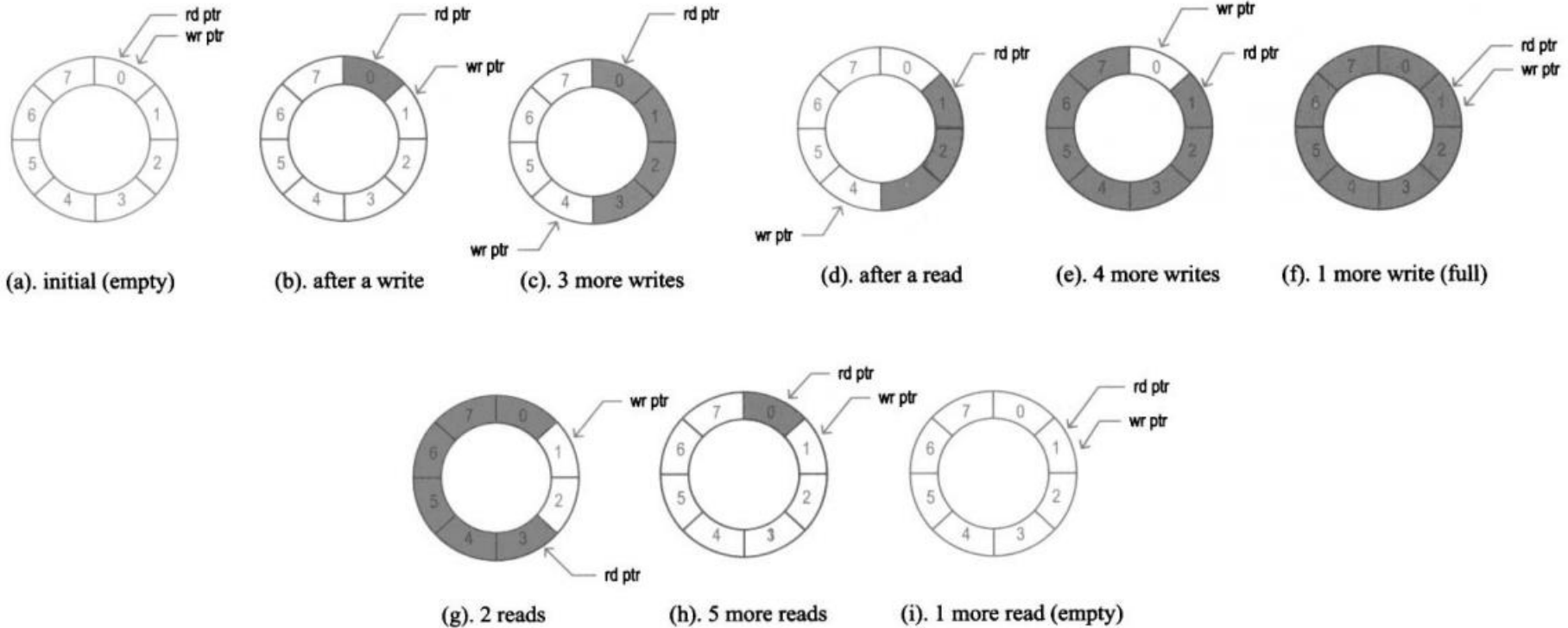

# RAM (Random Access Memory)

## RAM 기반 FIFO 구현

```

module fifo
#(
    parameter N = 8, // number of bits
              S = 10, // FIFO size
              W = $clog2(S+1)
) (
    input      clk, rstb,
    input      rd, wr,
    input  [N-1:0] w_data,
    output     empty, full,
    output  [N-1:0] r_data );

// signal declaration
reg  [W-1:0] w_ptr_reg, w_ptr_next, w_ptr_succ;
reg  [W-1:0] r_ptr_reg, r_ptr_next, r_ptr_succ;
reg          full_reg, empty_reg,
             full_next, empty_next;

wire        ram_we;
wire  [W-1:0] ram_addr;
wire  [N-1:0] ram_din, ram_dout;

// RAM
sp_ram_sync_read
#(
    .N      (N      ),
    .W      (W      )
) mem (
    .clk (clk      ),
    .we  (ram_we  ),
    .addr(ram_addr),
    .din (ram_din ),
    .dout(ram_dout)
);

assign ram_we = wr & ~full_reg;
assign ram_addr = ram_we ? w_ptr_reg
                        : r_ptr_reg;
assign ram_din = w_data;
assign r_data = ram_dout;

```

# RAM (Random Access Memory)

## RAM 기반 FIFO 구현

```
// registers
always @(posedge clk or negedge rstb) begin
    if (~rstb) begin
        w_ptr_reg <= 0;
        r_ptr_reg <= 0;
        full_reg <= 0;
        empty_reg <= 1;
    end
    else begin
        w_ptr_reg <= w_ptr_next;
        r_ptr_reg <= r_ptr_next;
        full_reg <= full_next;
        empty_reg <= empty_next;
    end
end

// next-state logic
always @* begin
    w_ptr_succ = w_ptr_reg+1;
    r_ptr_succ = r_ptr_reg+1;
    // default values
    w_ptr_next = w_ptr_reg;
    r_ptr_next = r_ptr_reg;
    full_next = full_reg;
    empty_next = empty_reg;
```

```
case ({wr, rd})
    // 2'b00: no operation
    2'b01: // read
        if (~empty_reg) begin
            r_ptr_next = r_ptr_succ;
            full_next = 0;
            if (r_ptr_next==w_ptr_reg) empty_next = 1;
        end
    2'b10: // write
        if (~full_reg) begin
            w_ptr_next = w_ptr_succ;
            empty_next = 0;
            if (w_ptr_next==r_ptr_reg) full_next = 1;
        end
    2'b11: // write and read
        begin
            w_ptr_next = w_ptr_succ;
            r_ptr_next = r_ptr_succ;
        end
endcase
end


assign full = full_reg;
assign empty = empty_reg;

endmodule
```

# ROM(Read Only Memory)
 
## ■ ROM

- 전기공급이 끊긴 상태에서도 장기간 기억하는 비휘발성(non-volatile) 메모리
- FPGA 설계 분야에서 복잡한 연산/함수 구현을 위한 LUT용으로 쓰임
- Verilog의 case 문장으로 합성




```
module rom (  
    input      [2:0] addr,  
    output reg [7:0] data  
);  
always @* begin  
    case (addr)  
        3'd0: data = 8'd10;  
        3'd1: data = 8'd10;  
        3'd2: data = 8'd20;  
        3'd3: data = 8'd30;  
        3'd4: data = 8'd40;  
        3'd5: data = 8'd50;  
        3'd6: data = 8'd60;  
        3'd7: data = 8'd70;  
    endcase  
end  
endmodule
```

# ROM(Read Only Memory)



- ROM 기반  $\sin(x)$  함수 구현

 



# ROM(Read Only Memory)

- ROM 기반  $\sin(x)$  함수 구현
  - 입력 : 10비트 ( $0 \rightarrow 1023$ )
  - 출력 : 8비트 ( $0 \rightarrow 255$ )
  - case 문장이 너무 길어서 코드를 자동 생성해야 함

```
import numpy as np


x = np.arange(0, 1, 1/1024)
y = np.sin(2*np.pi*x)
y = np.round((y+1)*128)
y[y==256] = 255

f = open('rom1024.v', 'w')
f.write('module rom (\n')
f.write('input [9:0] addr,\n')
f.write('output [7:0] data\n')
f.write(');\n\n')
f.write('always @* begin\n')
f.write('case(addr)\n')
for i in range(0, 1024, 1):
    f.write('10\'h{:03x}: data = 8\'h{:02x}\n'.format(i, int(y[i])))
f.write('endcase\n')
f.write('end\n')
f.write('endmodule\n')
f.close()
```

# ROM(Read Only Memory)



- ROM 기반  $\sin(x)$  함수 구현

 

# ROM(Read Only Memory)

- ROM 기반  $\sin(x)$  함수 구현
  - 입력 : 10비트 ( $0 \rightarrow 1023$ )
  - 출력 : 8비트 ( $0 \rightarrow 255$ )
  - case 문장이 너무 길어서 코드를 자동 생성해야 함
  - ROM 크기 4배 줄임

```
import numpy as np
x = np.arange(0, 1, 1/1024)
y = np.sin(2*np.pi*x)
y = np.round((y+1)*128)
y[y==256] = 255
y256 = y[0:256]
f = open('rom256.v', 'w')
f.write('module rom (\n')
f.write('input [9:0] addr,\n')
f.write('output [7:0] data\n')
f.write(');\n\n')
f.write('always @* begin\n')
f.write('case (addr)\n')
for i in range(0, 256, 1):
    f.write('10\'h{:03x}: data = 8\'h{:02x}\n'.format(i, int(y256[i])))
f.write('endcase\n')
f.write('end\n')
f.write('endmodule\n')
f.close()
```